Electricite simple - 3e annee moyenne

NAJAHNA - FICHE ORIGINALE

SCIENCES PHYSIQUES | 3E ANNEE MOYENNE

CIRCUIT ELECTRIQUE SIMPLE

1. Les elements

Un circuit simple peut contenir une pile, des fils, un interrupteur et une lampe.

La pile fournit de l'energie ; les fils relient les composants.

Un circuit ferme permet le passage du courant ; un circuit ouvert l'interrompt.

2. Securite

Ne jamais manipuler une prise secteur ni un appareil branche au secteur.

Pour les experiences scolaires, utiliser uniquement le materiel basse tension prevu.

3. Methode

Dessiner les composants avec les symboles conventionnels du cours.

Verifier que les connexions forment une boucle fermee.

QUESTIONS

1) Quel est le role de l'interrupteur ?

2) Pourquoi la lampe s'eteint-elle si le circuit est ouvert ?

3) Citer trois composants possibles d'un circuit simple.

4) Une pile et une lampe sont reliees par un seul fil : le circuit est-il complet ?

CORRIGE

1) Ouvrir ou fermer le circuit. 2) Le courant ne circule plus dans la boucle.

3) Pile, fils, lampe (ou interrupteur). 4) Non, il faut une boucle complete.

Fiche de revision originale, non officielle.